

معماری و سازمان کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

امیر خورسندی

بهار ۱۴۰۰

کنترل میکروپروگرام

واحد كنترل


• وظیفه واحد کنترل اجرای ریز عملیات ها بر اساس شرایط و با زمان بندی تعیین شده است.

• انواع واحد كنترل:

• سخت افزاری

• میکروپروگرام

ساختار کامپیوتر با کنترل میکروپروگرام

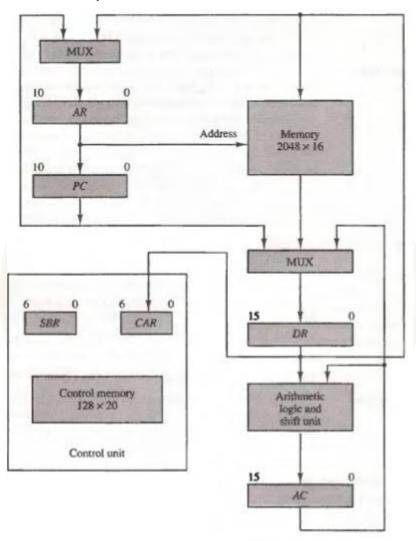

قالب دستورات



| Symbol | Opcode | RTL |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ADD | 0000 | $AC \leftarrow AC + M[EA]$ |
| BRANCH | CH 0001 if(AC < 0) then (PC \leftarrow | |
| STORE | 0010 | $M[EA] \leftarrow AC$ |
| EXCHANGE | 0011 | $M[EA] \leftarrow AC$, $AC \leftarrow M[EA]$ |

۵ میر خورسندی

قالب ريز دستور

| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
|----|----|----|----|----|----|
| F1 | F2 | F3 | CD | BR | AD |

| Field | Description |
|------------|------------------------|
| F1, F2, F3 | Microoperation Codes |
| CD | Condition |
| BR | Branch |
| AD | Control Memory Address |

مقادیر F1

| F1 Code | Symbol | RTL |
|---------|--------|--------------------------|
| 000 | NOP | No Operation |
| 001 | ADD | $AC \leftarrow AC + DR$ |
| 010 | CLRAC | AC ← 0 |
| 011 | INCAC | $AC \leftarrow AC + 1$ |
| 100 | DRTAC | $AC \leftarrow DR$ |
| 101 | DRTAR | $AR \leftarrow DR(10-0)$ |
| 110 | PCTAR | $AR \leftarrow PC$ |
| 111 | WRITE | $M[AR] \leftarrow DR$ |

۷ امیر خورسندی

مقادیر F2

| F2 Code | Symbol | RTL | | | |
|---------|--------|-----------------------------|--|--|--|
| 000 | NOP | No Operation | | | |
| 001 | SUB | $AC \leftarrow AC - DR$ | | | |
| 010 | OR | $AC \leftarrow AC \lor DR$ | | | |
| 011 | AND | $AC \leftarrow AC \land DR$ | | | |
| 100 | READ | $DR \leftarrow M[AR]$ | | | |
| 101 | ACTDR | $DR \leftarrow AC$ | | | |
| 110 | INCDR | $DR \leftarrow DR + 1$ | | | |
| 111 | PCTDR | DR(10-0) ← PC | | | |
| | | | | | |

۸ امیر خورسندی

مق**ادیر** F3

| Symbol | RTL | | | | |
|------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| NOP | No Operation | | | | |
| XOR | $AC \leftarrow AC \oplus DR$ | | | | |
| COM | $AC \leftarrow \overline{AC}$ | | | | |
| SHL | $AC \leftarrow shl AC$ | | | | |
| SHR | AC ← shr AC | | | | |
| INCPC | $PC \leftarrow PC + 1$ | | | | |
| ARTPC PC ← | | | | | |
| RESERVED | | | | | |
| | NOP XOR COM SHL SHR INCPC ARTPC | | | | |

۹ امیر خورسندی

مقادیر CD

| CD | Symbol | Condition | Description | | |
|----|--------|-----------|-------------|--|--|
| 00 | U | - | Always | | |
| 01 | I | DR(15) | If indirect | | |
| 10 | S | AC(15) | If negative | | |
| 11 | Z | AC=0 | If zero | | |

امير خورسندى ا

مقادیر BR

| BR | Symbol | RTL | Description |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 00 | JMP | $CAR \leftarrow AD$ $CAR \leftarrow CAR + 1$ | If condition is true If condition is false |
| 01 | CALL | $CAR \leftarrow AD, SBR \leftarrow CAR + 1$ $CAR \leftarrow CAR + 1$ | If condition is true If condition is false |
| 10 | RET | $CAR \leftarrow SBR$ | |
| 11 | MAP | CAR(5-2) \leftarrow DR(14-11), CAR(6, 1, 0) \leftarrow 0 | |

واکشی و دیکد دستور

 $AR \leftarrow PC$

 $DR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$

 $AR \leftarrow DR(10-0), CAR(5-2) \leftarrow DR(14-11), CAR(7, 6, 0) \leftarrow 0$

واکشی و دیکد دستور (ادامه)

ORG 64

FETCH: PCTAR U JMP NEXT

READ, INCPC U JMP NEXT

DRTAR U MAP

واکشی و دیکد دستور (ادامه)

| Ctrl Mem Addr | F1 | F2 | F3 | CD | BR | AD |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|---------|
| 1000000 | 110 | 000 | 000 | 00 | 00 | 1000001 |
| 1000001 | 000 | 100 | 101 | 00 | 00 | 1000010 |
| 1000010 | 101 | 000 | 000 | 00 | 11 | 0000000 |

محاسبه آدرس غيرمستقيم

 $DR \leftarrow M[AR]$

 $AR \leftarrow DR(10-0)$

INDRCT: READ U JMP NEXT

DRTAR U RET

دستور ADD

ORG 0

ADD: NOP I CALL INDRCT

READ U JMP NEXT

ADD U JMP FETCH

BRANCH دستور

ORG 4

BRANCH: NOP S JMP OVER

NOP U JMP FETCH

OVER: NOP I CALL INDRCT

ARTPC U JMP FETCH

دستور STORE

ORG 8

STORE: NOP I CALL INDRCT

ACTDR U JMP NEXT

WRITE U JMP FETCH

دستور EXCHANGE

ORG 12

EXCH: NOP | CALL INDRCT


READ U JMP NEXT

ACTDR, DRTAC U JMP NEXT

WRITE U JMP FETCH

امير خورسندي امير خورسندي

مدار واحد كنترل

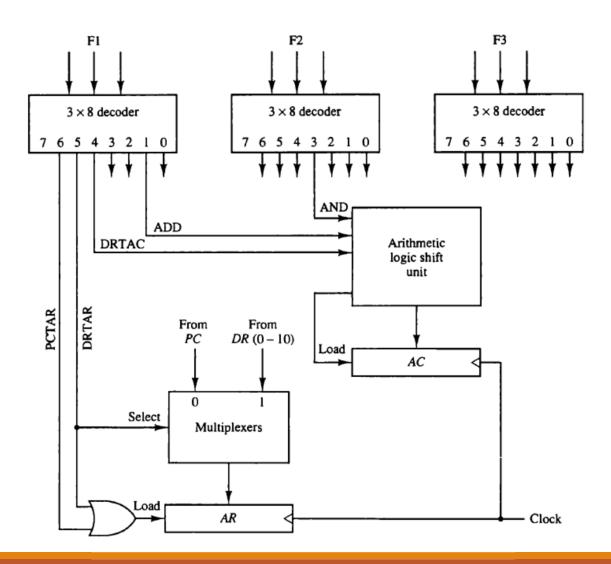

مدار تولید کننده آدرس واحد کنترل

